

DIONE CPLD MANUAL DE PRÁCTICAS

INSTALACIÓN Y USO DEL ENTORNO
QUARTUS 18.1

VHDL



DIGITAL DISEÑO CPLD

CONTENIDO

Objetivo	1
Introducción	1
Ejemplos	16
Ejemplo 1 Compuertas Lógicas	16
Ejemplo 2 Funciones Booleanas	27
Ejemplo 3 Decodificadores	32
Ejemplo 4 Decodificador binario BCD.....	35
Ejemplo 5 Multiplexor	38
Ejemplo 6 Medio Sumador.....	41
Ejemplo 7 Sumador Completo.....	44
Ejemplo 8 Medio restador.....	48
Ejemplo 9 Restador completo.....	51
Referencias	55
Historial de revisión	55

Objetivo

Proporcionar a los lectores una guía práctica de la implementación del lenguaje de descripción de hardware VHDL en dispositivos programables de tipo CPLD y FPGA.

Introducción

La tarjeta DIONE fue diseñada como una herramienta práctica para el aprendizaje e implementación de proyectos con dispositivos CPLD. El circuito integrado es un EPM240T100C5 de la familia MAX II de Altera. DIONE cuenta con los dispositivos necesarios para ejecutar diferentes tipos de ejercicios dentro de la plataforma Quartus 18.1.

Dione dispone de:

- CPLD MAX II EPM240T100C5, programable en lenguaje VHDL, entorno Quartus 18.1.
- Interruptor de encendido - apagado.
- Fusible térmico, protege a la fuente de voltaje del USB ante un cortocircuito.
- Programador integrado en la tarjeta mediante conector USB tipo C.
- Salida de voltaje de +3.3V y +5V para alimentación de módulos o circuitos externos.
- 52 pines de entrada/salida libres.
- Oscilador MEMS 24MHz para señales de reloj.
- 8 interruptores conectados como entradas.
- 8 leds color azul conectados como salidas.

Para más información revisar el documento “DIONE CPLD Especificaciones Técnicas”, que se encuentra en la página www.nibblux.com.

El software a usar es Quartus 18.1 de Intel, este software es el recomendado por el fabricante. La interfaz de programación lleva por nombre USB-Blaster y está integrada en la tarjeta DIONE, esta interfaz hace uso del protocolo JTAG para crear la comunicación entre la CPLD y Quartus 18.1. cuando esta es programada.

Instalación de QUARTUS 18.1.

Como se mencionó anteriormente, el software a emplear será el Quartus 18.1, (se recomienda la versión más actualizada para evitar problemas de compatibilidad), este software se puede encontrar en el siguiente link: http://fpgasoftware.intel.com/?edition=lite&_ga=2.164226303.1749834903.1556980290-1378022179.1556980290 (es necesario registrarse en la página de intel para poder descargar el software).



Seleccionar la versión 18.1 y descargar la versión "lite edition", ya que solamente se necesita soporte para la "MAX II".

En la página siguiente aparecen ciertos parámetros para la descarga, ahí se selecciona el sistema operativo del usuario, el software y el método de descarga.

- Design Software ▾
- Embedded Software ▾
- Archives ▾
- Licensing ▾
- Programming Software ▾
- Drivers ▾
- Board System Design ▾
- Board Layout and Test ▾
- Legacy Software ▾

Software Selector

Select by Version
Select by Device
Select by Software

Quartus Software

- Version 18.1
- Version 18.0
- Version 17.1
- Version 17.0
- Version 16.1
- Version 16.0
- Version 15.1
- Version 15.0

Quartus Edition	Supported Devices
Pro Edition	Stratix (10) Arria (10) Cyclone (10 GX)
Standard Edition	Stratix (V,IV) Arria (10,V,GZ,V,II GZ,II GX) Cyclone (10 LP,V,IV E,IV GX) MAX (10,V,II)
Lite Edition	Arria (II GZ,II GX) Cyclone (10 LP,V,IV E,IV GX) MAX (10,V,II)

Quartus Prime Lite Edition

Release date: September, 2018
Latest Release: v18.1

Select edition: Lite ▾
Select release: 18.1 ▾

Operating System Windows Linux

Download Method Akamai DLM3 Download Manager Direct Download

Intel® Quartus® Prime
Design Software

03/10/2019

Al desplazarse a la parte inferior se encuentran los siguientes campos, solo se modifica la parte de "Devices", es necesario marcar la opción "MAX II, MAX V DEVICE SUPPORT", ya que es el paquete de soporte para el integrado que se está usando.

Select All

- ☒ **Quartus Prime Lite Edition (Free)**
- ☒ **Quartus Prime (includes Nios II EDS)**
Size: 1.7 GB MD5: F0D752D67B18C89FBC0043CEE676896D
- ☒ **ModelSim-Intel FPGA Edition (includes Starter Edition)**
Size: 1.1 GB MD5: 7FDBE5899A9929AEDD517F410079AA35

Devices
You must install device support for at least one device family to use the Quartus Prime software

- ☐ **Arria II device support**
Size: 499.6 MB MD5: D87CA20C91596BC8C7BCE84253D956B7
- ☐ **Cyclone IV device support**
Size: 466.6 MB MD5: 9E32B85F83A440604154BD729B143D5C
- ☐ **Cyclone 10 LP device support**
Size: 266.1 MB MD5: 72AAE619D358FF6B8E42849B3BFCFADD
- ☐ **Cyclone V device support**
Size: 1.1 GB MD5: 75F5029A9058F64F969496B016EE19D4
- ☒ **MAX II, MAX V device support**
Size: 11.4 MB MD5: ED990775F76C35D308877F27A30B7555
- ☐ **MAX 10 FPGA device support**
Size: 330.9 MB MD5: E87E56DAB144529EFC515C2452F1B1FE

Download Selected Files

Aparecerá una ventana como la siguiente, en este punto es necesario registrarse para poder descargar el software.

Intel® FPGA Program Sign In

Sign In

Intel Employee? Sign in here

Intel Customer or Partner?

By signing in, you agree to our Terms of Service

☐ Remember me **Sign in**

Forgot your Intel username or password?
Sign in FAQ
Contact customer support

Register

If you don't already have access to the Intel® FPGA Program, select the option that best meets your needs.

Register now for an individual account

If you do business with Intel as an individual, you can request for basic access to Intel® FPGA Program tools and resources.

Register now for a premier account

If you do business with Intel on behalf of a company, you can register for a premier account. With a premier account, you will have basic access to Intel® FPGA Program tools and resources, and also be eligible for Intel® Premier Support (company validation required).

Para descargar necesitamos registrarnos

A continuación se muestra un ejemplo de cómo registrarse.

Register for Intel® FPGA Program

Join the Intel® FPGA Program to get immediate access to online tools, technical content, and other resources. If you do business with Intel **as an individual**, you can request for basic access to Intel® FPGA Program tools and resources.

If you wish to register for a company account and be eligible for Intel® Premier Support, please [register for a premier account](#).

Personal Information

First Name: Fulanito

Last Name: Pérez

Business Email Address: F_P @gmail.com

Username: Fulanito_P

☐ Use my email as username

Password: [Redacted]

Confirm Password: [Redacted]

Country/Region: [Dropdown]

Dar clic en Next Step.

Business Email Address: F_P @gmail.com

Username: Fulanito_P

☐ Use my email as username

Password: [Redacted]

Confirm Password: [Redacted]

✓ Must include a letter
✓ Must include a number
✓ Must include a special character
✓ Must be between 8 and 15 characters in length

Country/Region: Mexico

Job Function: Education and Training

Country/Region Code: +52

Extension (optional): [Redacted]

[Next Step](#)

Enrollment Questions [Edit](#)

The image displays two screenshots of the Intel FPGA Program Individual registration form. The top screenshot shows the 'Enrollment Questions' and 'Company Information' sections. The bottom screenshot shows the 'Communication Subscriptions' section with three checkboxes and a 'Next Step' button.

Enrollment Questions

- Project Timeframe: >24 Months
- Industry: Education
- Preferred Distributor: North America - Mouser Electronics

Company Information

- Company Name: ESIME
- Number of Employees: 1000-4999
- Country/Region: Mexico
- State/Province: Ciudad de Mexico
- City: Ciudad de México
- Zip/Postal Code: 07738

Communication Subscriptions

Subscribe to email updates from Intel (optional).

- ☐ Programmable Logic Product Announcements
- ☐ Programmable Logic Newsletters
- ☐ System Design Journal

Next Step

Terms and Conditions

Dar click en Next Step.

Ahora dar clic en Submit.

Intel® FPGA Program Individual

Products Solutions Support

USA (English) Sign In

Enrollment Questions

[Edit](#)

Terms and Conditions

By submitting this form, you are confirming you are an adult 18 years or older and you agree to share your personal information with Intel to stay connected to the latest Intel technologies and industry trends by email and telephone. You can unsubscribe at any time. Intel's web sites and communications are subject to our [Privacy Notice](#) and [Terms of Use](#).

[Submit](#)

Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs

Intel Corporation | [Terms of Use](#) | [Trademarks](#) | [Privacy](#) | [Cookies](#) | [Supply Chain Transparency](#) | [Site Map](#)

Aparecerá la siguiente ventana que indica que se envió un correo electrónico a la cuenta ingresada anteriormente, es necesario abrir ese correo para verificar la cuenta.

Intel® FPGA Program Individual

Products Solutions Support

Thank you for registering for the Intel® FPGA Program

If this is the first time you are creating an Intel account, a verification email has been sent to you. Please check your inbox and follow the link to complete your registration process, the link sent will expire in 45 days.

Didn't receive the verification email for Intel® FPGA Program? Check your spam or junk folder or click on re-send email below.


[Resend email](#)

Existing intel.com users and new users who have completed the email verification step can proceed to [My Intel](#) and access the Intel® FPGA Program tools and resources.


Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs

Intel Corporation | [Terms of Use](#) | [Trademarks](#) | [Privacy](#) | [Cookies](#) | [Supply Chain Transparency](#) | [Site Map](#)

 Después de verificar el correo electrónico aparecerá una ventana como esta:




 Después de este paso es necesario iniciar sesión en la plataforma de Intel con tu usuario y contraseña, una vez iniciada la sesión es posible descargar Quartus 18.1 lite edition.



Para finalizar dar clic en "DOWNLOAD SELECTED FILES" y comenzará la descarga.

 
Una vez que se tienen los archivos descargados, aparece un paquete como este:




Dar clic a "quartuslitesetup-18.0.0.614" para comenzar la instalación (es necesario ejecutarlo como administrador para evitar conflictos en la instalación). Aparecerá una ventana como esta:




Dar clic en "Next".

 

 Seleccionar el campo "I accept the agreement" para aceptar las condiciones.




 
Se selecciona un directorio para la instalación y después dar clic "Next".



Saldrá una ventana de selección de componentes, se marcan los elementos que son necesarios, en este caso son los que están en escala de grises, se deben marcar todos los elementos excepto el último, como se muestra en la imagen.

 Luego aparece una ventana con información del espacio requerido para la instalación, dar "Next" (en caso de no contar con espacio suficiente en el disco no podrá instalar el software).



 


El proceso de instalación comienza, este proceso puede llevar de 30 minutos a 1 hora y media, dependiendo del tipo de procesador y disco duro con el que se cuente.

Terminada la instalación nos aparecen las siguientes opciones:




Todas son acciones opcionales a gusto del usuario, la opción "Launch USB-Blaster II driver installation", se refiere al driver para el programador que está incluido en la tarjeta es necesario dejar esta opción marcada.

 
Aparecerá la siguiente ventana, se debe aceptar la instalación del driver.



 
La siguiente ventana indica que todo se instaló de forma correcta.




 
Para comprobar que el controlador está instalado es necesario conectar la tarjeta DIONE a la computadora mediante el cable USB y encenderla. Después de esto abrir el administrador de dispositivos y deberá aparecer una ventana como la siguiente.



 Si por algún motivo el controlador del USB Blaster tuvo un error en la instalación y no aparece de este modo se debe instalar el controlador desde la carpeta raíz donde se instaló Quartus, para esto abrir el administrador de dispositivos, seleccionar el dispositivo "USB-Blaster", dar clic derecho "propiedades".




  
Aparecerá una ventana como la siguiente, dar clic en “Actualizar controlador”,



después, aparece otra ventana, damos clic en la opción “buscar software del controlador en el equipo”.


 
Aparece la siguiente ventana, en este paso debemos seleccionar la carpeta donde se encuentra el driver, que se encuentra en `c:\intelfpga_lite\18.0\quartus\drivers`.



 

Una vez encontrada la carpeta "drivers" se selecciona y se da clic en "aceptar".

  Luego dar clic en "siguiente" y comenzará la instalación.



Una vez concluida la instalación cerrar las ventanas del administrador de dispositivos. Ahora está todo listo para trabajar en la tarjeta DIONE.

Hasta este punto se tiene todo lo necesario para crear proyectos en Quartus. A continuación, se muestran una serie de ejemplos de cómo usar la tarjeta DIONE CPLD y sus periféricos.

Ejemplos

A continuación, se presentan una serie de ejemplos que le ayudarán a familiarizarse con el lenguaje de programación de hardware VHDL, usando el entorno Quartus 18.1 y la tarjeta DIONE CPLD de NIBBLUX. Para más información sobre la tarjeta DIONE consultar el documento "DIONE CPLD Especificaciones Técnicas" que se encuentra en www.nibblux.com o en Facebook /Nibblux.

Ejemplo 1 Compuertas Lógicas

Las compuertas lógicas son la base de la electrónica digital, con ellas se pueden crear diferentes tipos de circuitos digitales con diferentes funciones, en la actualidad las compuertas lógicas de tipo TTL están siendo remplazadas por dispositivos lógicos programables como CLPDs y FPGAs. Estos dispositivos están contruidos por múltiples elementos lógicos que se interconectan entre sí por medio de software para crear circuitos como compuertas, decodificadores, multiplexores, etc., todo esto a través de un lenguaje de descripción de hardware (HDL). Estos lenguajes de descripción de hardware realizan un modelo del dispositivo, para ello realizan una abstracción que se le conoce como Register Transfer Logic (RTL), que es una forma de transferir la sintaxis escrita en VHDL a un diagrama lógico.

Después de realizar la descripción se realiza la síntesis. En la síntesis se realiza la conexión de elementos lógicos según la descripción hecha en código y se crea un archivo de tipo "pof" que posteriormente se carga al dispositivo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se realizarán algunas descripciones de compuertas lógicas usando un lenguaje de descripción de hardware. Se usará el entorno de Quartus 18.1 y el lenguaje VHDL.


FUNCIONES LÓGICAS BÁSICAS

NOMRE	AND - Y	OR - O	XOR O-exclusiva	NOT Inversor	NAND	NOR																																																																																	
SÍMBOLO																																																																																							
SÍMBOLO																																																																																							
TABLA DE VERDAD	<table> <tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	a	b	z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table> <tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	a	b	z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table> <tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	a	b	z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table> <tr><th>a</th><th>z</th></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	a	z	0	1	1	0	<table> <tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	a	b	z	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table> <tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	a	b	z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
a	b	z																																																																																					
0	0	0																																																																																					
0	1	0																																																																																					
1	0	0																																																																																					
1	1	1																																																																																					
a	b	z																																																																																					
0	0	0																																																																																					
0	1	1																																																																																					
1	0	1																																																																																					
1	1	1																																																																																					
a	b	z																																																																																					
0	0	0																																																																																					
0	1	1																																																																																					
1	0	1																																																																																					
1	1	0																																																																																					
a	z																																																																																						
0	1																																																																																						
1	0																																																																																						
a	b	z																																																																																					
0	0	1																																																																																					
0	1	1																																																																																					
1	0	1																																																																																					
1	1	0																																																																																					
a	b	z																																																																																					
0	0	1																																																																																					
0	1	0																																																																																					
1	0	0																																																																																					
1	1	0																																																																																					
EQUIVALENTE EN CONTACTOS																																																																																							
AXIOMA	$z = a \cdot b$	$z = a + b$	$z = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$	$z = \bar{a}$	$z = \overline{a \cdot b}$	$z = \overline{a + b}$																																																																																	



Tabla 1. Tablas de verdad de compuertas lógicas. En la tabla se muestran los símbolos lógicos y su representación física como interruptores.

A continuación, se realizan los pasos para la creación del proyecto.

 1.- En el disco local C crear una carpeta, puede tener cualquier nombre, en este caso es CPLD_Altera. En esta carpeta se guardarán todos los proyectos que se realicen.



  2. Abrir el entorno de Quartus 18.1 y crear un nuevo proyecto wizard (seleccionar New Project wizard).



3. Al seleccionar la opción de New Project wizard se abrirá una ventana en donde se especifica el nombre del proyecto y la ruta. Clic Next.


4.- Dentro de la carpeta CPLD_Altera se debe crear otra con el nombre del proyecto, para este caso "logic_gate", se selecciona la carpeta logic_gate como directorio del proyecto. En el siguiente renglón se escribe el nombre del proyecto, este debe ser igual al nombre de la carpeta donde se va a guardar, para este caso "logic_gte". Clic en next.

The screenshot shows the 'New Project Wizard' dialog box with the title 'New Project Wizard'. The main section is titled 'Directory, Name, Top-Level Entity'. It contains three text input fields with browse buttons (three dots) to the right. The first field is labeled 'What is the working directory for this project?' and contains the text 'C:/CPLD_Altera/logic_gate'. The second field is labeled 'What is the name of this project?' and contains the text 'logic_gate'. The third field is labeled 'What is the name of the top-level design entity for this project? This name is case sensitive and must exactly match the entity name in the design file.' and contains the text 'logic_gate'. Below these fields is a button labeled 'Use Existing Project Settings...'. At the bottom right, there are five buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

The screenshot shows the 'New Project Wizard' dialog box with the title 'New Project Wizard'. The main section is titled 'Project Type'. It contains a label 'Select the type of project to create.' followed by two radio button options. The first option is 'Empty project', which is selected (indicated by a filled radio button). Below it is a description: 'Create new project by specifying project files and libraries, target device family and device, and EDA tool settings.' The second option is 'Project template', which is not selected (indicated by an empty radio button). Below it is a description: 'Create a project from an existing design template. You can choose from design templates installed with the Quartus Prime software, or download design templates from the [Design Store](#).' At the bottom right, there are five buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

5. Después aparece la opción de usar una platilla o un proyecto vacío. Seleccionar "Empty project" para tener un proyecto vacío. Clic en next.

 6. Ahora se tiene que especificar si se utilizarán archivos existentes. Esta opción es útil



Cuando se tienen dispositivos descritos en lenguaje VHDL y se desea usarlos. En este caso no se tiene ningún dispositivo, por lo que se omite este paso. Clic en next.


7. Después se debe especificar el chip a utilizar.

Familia: MAXII

Dispositivo: todos

Chip: EPM240T100C5

Clic en next.

 

8. Una vez seleccionado el dispositivo se especifica si se va a utilizar una tarjeta o un simulador en específico, por este momento omitiremos estas opciones. En otras aplicaciones se utilizarán las simulaciones. Clic en next.

EDA Tool Settings

Specify the other EDA tools used with the Quartus Prime software to develop your project.

EDA tools:

Tool Type	Tool Name	Format(s)	Run Tool Automatically
Design Entry/Synth...	<None>	<None>	☐ Run this tool automatically to synthesize the current design
Simulation	<None>	<None>	☐ Run gate-level simulation automatically after compilation
Board-Level	Timing	<None>	
	Symbol	<None>	
	Signal Integrity	<None>	
	Boundary Scan	<None>	

< Back **Next >** Finish Cancel Help

9. Por último se muestra un resumen del proyecto. Clic en

Summary

When you click Finish, the project will be created with the following settings:

Project directory: C:/CPLD_Altera/logic_gate

Project name: logic_gate

Top-level design entity: logic_gate

Number of files added: 0

Number of user libraries added: 0

Device assignments:

- Design template: n/a
- Family name: MAX II
- Device: EPM240T100C5
- Board: n/a

EDA tools:


- Design entry/synthesis: <None> (<None>)
- Simulation: <None> (<None>)
- Timing analysis: 0

Operating conditions:


- VCCINT voltage: 3.3V
- Junction temperature range: 0-85 °C

< Back Next > **Finish** Cancel Help

 10. Una vez realizados los pasos anteriores, en la parte superior izquierda del entorno aparecerá el proyecto y el dispositivo utilizado.



 11. Ahora es momento de comenzar con el código. En la pestaña "New", se crea un archivo VHDL y se guarda con el mismo nombre del proyecto, en este caso "logic_gate.vhd". Otra forma de hacer esto es utilizar el comando ctrl + n y seleccionar VHDL file. Clic en ok.



12. A continuación se muestra un ejemplo de cómo es la estructura del código para describir las compuertas lógicas. Escribimos este código en el archivo VHDL.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


ENTITY LOGIC_GATE IS
PORT (
    A1 : IN STD_LOGIC;  --and gate input.
    B1 : IN STD_LOGIC;  --and gate input.
    A2 : IN STD_LOGIC;  --or gate input.
    B2 : IN STD_LOGIC;  --or gate input.
    A3 : IN STD_LOGIC;  --xor gate input.
    B3 : IN STD_LOGIC;  --xor gate input.

    Y1 : OUT STD_LOGIC;  --and gate output.
    Y2 : OUT STD_LOGIC;  --or gate output.
    Y3 : OUT STD_LOGIC); --xor gate output.
END LOGIC_GATE;

ARCHITECTURE BEHAVIORAL OF LOGIC_GATE IS
BEGIN
    Y1 <= A1 AND B1;  --The syntax for the and gate
    Y2 <= A2 OR B2;  --The syntax for the or gate
    Y3 <= A3 XOR B3;  --The syntax for the xor gate
END BEHAVIORAL;

```

 
13. Una vez que se ha definido el código se procede a realizar la síntesis del programa, en este paso se hace una verificación del código para detectar los posibles errores de sintaxis, para esto se da clic en la opción "Start Compilation" que se encuentra en la parte superior del entorno de Quartus 18.1.




14. Si no hay ningún error de sintaxis Quartus dará un reporte del proyecto, en donde indica la cantidad de componentes además de sus entradas y salidas.

Tasks		Flow Status	
Compilation		Successful - Tue Mar 19 14:29:26 2019	
Task	Task	Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
✓ Compile Design		Revision Name	logic_gate
✓ > Analysis & Synthesis		Top-level Entity Name	logic_gate
✓ > Fitter (Place & Route)		Family	MAX II
✓ > Assembler (Generate programming)		Device	EPM240T100C5
✓ > Timing Analysis		Timing Models	Final
> EDA Netlist Writer		Total logic elements	3 / 240 (1 %)
Edit Settings		Total pins	9 / 80 (11 %)
Program Device (Open Programmer)		Total virtual pins	0
		UFM blocks	0 / 1 (0 %)

 15. Después de realizar la síntesis se utilizará el análisis RTL, que es una herramienta que nos permite ver en forma de diagrama esquemático el código que realizamos anteriormente. Para ello se debe ir en la pestaña "tools", "Netlist viewer" y seleccionar "RTL viewer".



 15. Al ver el análisis RTL se pueden observar que las entradas y salidas del circuito no están definidas, para definir las nos dirigimos al menú superior central donde está la opción "pin planner". Cuando se selecciona esta opción se genera una ventana donde se muestra el dispositivo con sus puertos de entras/salida.



La tarjeta DIONE de NIBBLUX contiene etiquetas en la parte superior e inferior las cuales permiten ubicar el número de pin correspondiente a cada entrada y salida, este número de pin se escribe en la columna "Location" en la ventana del "pin planner" para asignar un pin en específico a cada variable de entrada y salida. Las entradas A1, A2, A3, B1, B2, y B3 se asignan a los pines PIN_1, PIN_2, PIN_3, PIN_4, PIN_5 Y PIN_6 respectivamente, estos pines están indicados en la tarjeta y corresponden a puertos asignados a interruptores que incluye la tarjeta.

Las salidas Y1, Y2 y Y3 se conectarán a los pines PIN_41, PIN_39 y PIN_37 respectivamente, estos pines corresponden a tres de los cuatro leds que se encuentran en la tarjeta DIONE, estos pines no pueden ser entradas ya que la conexión con los leds está predeterminada como salida.

Una vez asignadas las entradas y salidas se debe volver a usar la opción "Start compilation" para que se guarden los cambios.


Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Fitter Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Input Preservation
in A1	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in A2	Input	PIN_3	1	PIN_3	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in A3	Input	PIN_5	1	PIN_5	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in B1	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in B2	Input	PIN_4	1	PIN_4	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in B3	Input	PIN_6	1	PIN_6	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
out Y1	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
out Y2	Output	PIN_39	1	PIN_39	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
out Y3	Output	PIN_37	1	PIN_37	3.3-V LVTTL		16mA (default)	

16. La tarjeta DIONE cuenta con fuentes de voltaje de 3.3V, la función de estas fuentes es alimentar los circuitos de las entradas.


Para las entradas se debe usar un resistor de pull up o pull down, en el documento "DIONE CPLD Especificaciones Técnicas" se recomienda usar un resistor de 10K ohm.

Como las entradas presentan una alta impedancia el flujo de corriente en la entrada es mínimo y se puede despreciar. Esto no ocurre en las salidas, **LOS PINES UTILIZADOS COMO SALIDAS SI PRESENTAN FLUJO DE CORRIENTE**, por lo que es necesario que esta corriente sea controlada por un resistor según la aplicación. **LA CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA DE CADA PIN DE LA TARJETA DIONE ES DE 16mA**, si la corriente de salida en un pin excede este valor la CPLD se dañará. Recordemos que el voltaje de salida de cualquier pin es 3.3V por lo que la corriente de salida se calcula usando la ley de ohm. Se recomienda que el mínimo valor de resistor de salida sea de 330 ohm de este modo la corriente de salida máxima será de 10mA, esta es la corriente de salida máxima sugerida ya que si se elige 16mA se estará trabajando el pin en su límite máximo y eso acorta su vida útil.

 17. Por último se procede a programar la tarjeta. Para esto, una vez sintetizado el código y con los pines de entrada y salida asignados, se selecciona la opción "program Device", que se encuentra en el panel izquierdo del entorno de Quartus, al hacer doble clic se abrirá una ventana.




 En este momento deberá conectar y encender la tarjeta Dione. Aparecerá la siguiente ventana.



Seleccionar la opción de "Hardware Setup" para seleccionar el hardware a usar, en este caso la tarjeta DIONE, para ello dar doble clic en la opción "USB-Blaster [USB-0]" y después se da clic en "Close".

 
Nota: Si no aparece el USB-Blaster ir a la página 13 de este documento para la instalación del controlador.



Después de seleccionar el hardware a programar deberá marcar las siguientes opciones

ercode	Program/ Configure	Verify	Blank- Check	Examir
12563	☒	☒	☒	☐
	☒	☒	☒	☐
	☒	☒	☒	☐

 Por último, dar clic en el botón "Start" y comenzará la programación mediante el protocolo JTAG. Podemos ver el progreso de la programación de la tarjeta en la barra de estado que aparece en la parte superior derecha de la ventana de programación.



Ahora se procede a verificar el funcionamiento de las compuertas lógicas en la tarjeta DIONE.

Las figuras están ordenas por la posición de los interruptores: 00, 01, 10 y 11.

 


Figura 1.1. Interruptores en la posición 00, ninguna salida en alto.

 


Figura 1.2. Interruptores en la posición 01, Y2 y Y3 en estado alto.

 


Figura 1.3. Interruptores en la posición 10, Y2 y Y3 en estado alto.

 


Figura 1. Interruptores en la posición 11, Y1 y Y2 en estado alto.

¡Felicidades! Usted logró implementar las compuertas AND, OR y XOR en la tarjeta DIONE. Con los mismos pasos usted puede realizar otros códigos y probarlos en DIONE de manera sencilla.

Ejemplo 2 Funciones Booleanas

El algebra de funciones booleanas difiere en gran medida del algebra lineal, ya que las constantes y variables booleanas solo permiten tener dos valores posibles: 0 y 1. Las variables booleanas se utilizan a menudo para representar un nivel de voltaje presente en un alambre o en las terminales de entrada/salida de un circuito.


Las funciones booleanas son funciones que pueden depender de n entradas y son muy extensas. Cuando se emplean físicamente con compuertas digitales de la familia 74 es muy costoso además de que se pierde mucho tiempo y es muy fácil cometer errores al cablear, por esa razón hay teoremas de algebra de Bool, leyes de Morgan y mapas de Karnoaug para reducir estas funciones y con esto el tamaño de los circuitos. Cuando se realizan funciones Booleanas en VHDL los problemas mencionados desaparecen. Muchos entornos como Quartus, ISE Design Suite o Vivado Desing Suite se encargan de optimizar las funciones booleanas.

A continuación, se implementará una función booleana en la tarjeta DIONE de NIBBLUX.

Considere la siguiente función Booleana:

$$f(x, y, z) = (x + y) * z + \bar{x} * (y + z)$$

 Su implementación en compuertas es la siguiente:



Y su tabla de verdad es:

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Tabla 2. Tabla de verdad de la función booleana $f(x,y,z)$.

La función booleana se implementará a partir de su representación en compuertas lógicas. A continuación, se muestra la sintaxis o descripción de código para implementar la función booleana.

```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- inputs and outputs statement.
entity boolean_function is
  Port ( x : in  STD_LOGIC;  -- input.
         y : in  STD_LOGIC;  -- input.
         z : in  STD_LOGIC;  -- input.
         f : out STD_LOGIC); -- output.
end boolean_function;

architecture Behavioral of boolean_function is
  signal and1,and2,or1,or2,or3,not1 : std_logic := '0';
begin
  -- The syntax for the not1 gate.
  not1 <= not(x);
  -- The syntax for the or1 gate.
  or1 <= y or z;
  -- The syntax for the or2 gate.
  or2 <= y or x;
  -- The syntax for the and1 gate.
  and1 <= or1 and not1;
  -- The syntax for the and2 gate.
  and2 <= or2 and z;
  -- The syntax for the or3 gate.
  f <= and1 or and2;
end Behavioral;


```

En este código se hace uso de una nueva declaración, una señal. En VHDL una señal equivale a un alambre o cable que interconecta a las compuertas entre sí, la salida de una compuerta o un bloque de compuertas con la entrada de otra compuerta o bloque de compuertas. En el código anterior se declaran las señales and1, and2, or1, or2, not1 y or3. not1 es salida de la compuerta not y además es la entrada de la compuerta and. La señal not1 une ambas compuertas. or1 es la señal, de salida de la compuerta or y además es la entrada de la compuerta and. La señal or1 une ambas compuertas. Y así para todas las señales, por esta razón son una especie de cable virtual. La señal or3 se puede incluir, de la siguiente manera:


```
or3 <= and1 or and2;
```

```
f <= or3;
```

 Después de tener toda la descripción se realiza la síntesis y comprobación de sintaxis. Si no hay errores el análisis RTL queda de la siguiente manera:




Ahora se seleccionan las entradas y salidas con la opción "pin planner".

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	I/O Tri-State
out F	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in X	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in Y	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in Z	Input	PIN_3	1	PIN_3	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
<<new node>>								

Al terminar de agregar las entradas y salidas es necesario realizar la síntesis y comprobar que no hay errores de sintaxis.

 Se programa la tarjeta Dione. En "Hardware Setup" seleccionar USB-Blaster [USB-0], marcar las opciones "program", "verify" y "blank check". Después programar y que el proceso termine.



Después de programar la tarjeta DIONE se puede verificar la tabla de verdad de la función booleana. Las figuras están acomodadas en el orden: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

 


Figura 2.1. XYZ=000, F=0

 


Figura 2.2 XYZ=001, F=1

 


Figura 2.3. XYZ = 010, F = 1.

 


Figura 2.4. XYZ = 011, F = 1.

 


Figura 2.5. XYZ = 100, F = 0.

 


Figura 2.6. XYZ = 101, F = 1.

 


Figura 2.7. XYZ=110, F=0

 


Figura 2.8. XYZ=111, F=1

Ejemplo 3 Decodificadores.

Un decodificador es un circuito combinacional que consta de n entradas y 2^n salidas. Cada salida es asignada y corresponde a cada una de las combinaciones de la entrada. A continuación, se presenta el diagrama lógico de un decodificador de cuatro líneas y su tabla de verdad.

 


Tabla de verdad

A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Tabla 3. Tabla de verdad de la función booleana $f(x,y,z)$.

Para implementar el decodificador se tiene que realizar su diagrama lógico. Hay muchas formas en código de implementar los decodificadores, en el siguiente ejemplo se realizará un decodificar de 2 a 4 utilizando su diagrama lógico. La descripción del decodificador 2 a 4 es la siguiente:


```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- inputs and outputs statement.
entity decoder is
    Port ( a0 : in  STD_LOGIC; -- input.
           a1 : in  STD_LOGIC; -- input.
           d0 : out STD_LOGIC; -- output.
           d1 : out STD_LOGIC; -- output.
           d2 : out STD_LOGIC; -- output.
           d3 : out STD_LOGIC); -- output.
end decoder;

architecture Behavioral of decoder is
begin
    -- The syntax for the d0 output.
    d0 <= (not(a0) and not(a1));
    -- The syntax for the d1 output.
    d1 <= (a0 and not(a1));
    -- The syntax for the d2 output.
    d2 <= (not(a0) and a1);
    -- The syntax for the d3 output.
    d3 <= a0 and a1;
end Behavioral;

```

 
El análisis RTL se muestra a continuación:



Después, se seleccionan las entradas en pin planner y luego se da clic en Start Compilation.

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	I/O Tri-state
A0	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
A1	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
D0	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
D1	Output	PIN_39	1	PIN_39	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
D2	Output	PIN_37	1	PIN_37	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
D3	Output	PIN_35	1	PIN_35	3.3-V LVTTL		16mA (default)	

Por último, programar la tarjeta Dione.

 

Ahora comprobar la tabla de verdad del decodificador

 


Figura 3.4. A1A0 = 11, D0D1D2D3 = 1000

 


Figura 3.3. A1A0 = 10, D0D1D2D3 = 0100

 


Figura 3.2. A1A0 = 01, D0D1D2D3 = 0010

 


Figura 3.1. A1A0 = 00, D0D1D2D3 = 0001

Ejemplo 4 Decodificador binario BCD.

Un decodificador binario a BCD es un circuito que se emplea para la visualización de números en un display de 7 segmentos, consta de cuatro bits en la entrada los cuales generan 16 combinaciones posibles, a cada combinación se le asigna un valor específico de 8 bits que corresponde a los leds que se encienden en el display. La implementación de un decodificador binario a BCD utilizando compuertas de tipo circuito integrado TTL es complicada y además tardada, la función booleana es extensa y se usan mapas de Karnahug para optimizarla. Es necesario caracterizar el display de siete segmentos (distribución de segmentos) con el fin de saber si es ánodo común (enciende con ceros) o cátodo común (enciende con unos). Existen varias formas de implementar este circuito en VHDL, en este ejemplo la implementación se hará usando la sentencia case-when.


La descripción del decodificador binario a decimal es la siguiente:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- inputs and outputs statement.
entity decoder_bin_bcd is
port( n_binary: in std_logic_vector(3 downto 0);
      catode : out std_logic;
      n_decimal:out std_logic_vector(6 downto 0));
end decoder_bin_bcd;
architecture Behavioral of decoder_bin_bcd is
begin
  catode <= '1';
  process(n_binary) begin
    case n_binary is
      when "0000" => n_decimal <= "0111111"; -- 0
      when "0001" => n_decimal <= "0000110"; -- 1
      when "0010" => n_decimal <= "1011011"; -- 2
      when "0011" => n_decimal <= "1001111"; -- 3
      when "0100" => n_decimal <= "1100110"; -- 4
      when "0101" => n_decimal <= "1101101"; -- 5
      when "0110" => n_decimal <= "1111100"; -- 6
      when "0111" => n_decimal <= "0000111"; -- 7
      when "1000" => n_decimal <= "1111111"; -- 8
      when "1001" => n_decimal <= "1101111"; -- 9
      when others => n_decimal <= "0000000";
    end case;
  end process;
end Behavioral;

```

 
Después de realizar la síntesis y la corrección de errores de sintaxis, se tiene el análisis RTL




Nótese que el análisis RTL está hecho con multiplexores, el tema de multiplexores se explica más adelante. Esta es una de las maneras de implementar un decodificador binario a bcd en lenguaje VHDL.


Agregando los puertos de entrada y salida

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Input Preservation
CATODE	Output			PIN_4	3.3-V ...fault)		16mA ...ault)	
N_BINARY[3]	Input	PIN_5	1	PIN_5	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_BINARY[2]	Input	PIN_6	1	PIN_6	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_BINARY[1]	Input	PIN_7	1	PIN_7	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_BINARY[0]	Input	PIN_8	1	PIN_8	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_DECIMAL[6]	Output	PIN_58	2	PIN_58	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_DECIMAL[5]	Output	PIN_56	2	PIN_56	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_DECIMAL[4]	Output	PIN_54	2	PIN_54	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_DECIMAL[3]	Output	PIN_52	2	PIN_52	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_DECIMAL[2]	Output	PIN_50	1	PIN_50	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_DECIMAL[1]	Output	PIN_48	1	PIN_48	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
N_DECIMAL[0]	Output	PIN_44	1	PIN_44	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	

Por último, se programa la tarjeta.

 

 Ahora se verifica el correcto funcionamiento del decodificador.



El decodificador funciona, muestra el valor de 0 a 9 en el display de 7 segmentos. Si se tiene el valor de 10 a 15 el decodificador no muestra ningún número.

Ejemplo 5 Multiplexor

Es un circuito lógico que acepta varias entradas de datos digitales y selecciona una de ellas en un momento dado para pasarla a la salida.

El enrutamiento de la entrada de datos deseada hacia la salida se controla mediante una entrada de selección también conocido como entradas de dirección.

La siguiente es una de las distintas formas de implementar un multiplexor, en el siguiente ejemplo se realizará un multiplexor 4 a 1 (4 entradas 1 salida). El diagrama lógico del multiplexor se muestra a continuación:

 


Tabla de Verdad de Multiplexor

A1	A0	O0	O1	O2	O3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Tabla 5. Tabla de verdad del multiplexor


A continuación, se muestra la descripción del multiplexor de acuerdo con el diagrama lógico.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  -- inputs and outputs statement.
4  entity mux4_1 is
5  Port ( a0 : in  STD_LOGIC;  -- input.
6         a1 : in  STD_LOGIC;  -- input.
7         d0 : in  STD_LOGIC;  -- input.
8         d1 : in  STD_LOGIC;  -- input.
9         d2 : in  STD_LOGIC;  -- input.
10        d3 : in  STD_LOGIC;  -- input.
11        f : out  STD_LOGIC);  -- output.
12  end mux4_1;
13  architecture Behavioral of mux4_1 is
14  signal a0n,a1n,and1,and2,and3,and4 : std_logic := '0';
15  begin
16  a0n <= not(a0);           -- The syntax for the a0n output.
17  a1n <= not(a1);           -- The syntax for the a1n output.
18  and1 <= (a0n and a1n and d0); -- The syntax for the and1 output.
19  and2 <= (a0 and a1n and d1); -- The syntax for the and2 output.
20  and3 <= (a0n and a1 and d2); -- The syntax for the and3 output.
21  and4 <= (a0 and a1 and d3); -- The syntax for the and4 output.
22  f <= (and1 or and2 or and3 or and4); -- The syntax for the f output.
23  end Behavioral;

```

 Después de tener la descripción se debe hacer la síntesis y verificar que no hay problemas de síntesis. Hecho esto se realiza el análisis RTL para ver el diagrama lógico del multiplexor.



El diagrama RTL es el mismo que el diagrama lógico del multiplexor mostrado anteriormente. Ahora se tienen que agregar las entradas y salidas correspondientes:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	IOB Preservation
in A0	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
in A1	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
in D0	Input	PIN_8	1	PIN_8	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
in D1	Input	PIN_7	1	PIN_7	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
in D2	Input	PIN_6	1	PIN_6	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
in D3	Input	PIN_5	1	PIN_5	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
out F	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	

Para finalizar se programa la tarjeta y se verifica el funcionamiento del multiplexor, para esto, a las entradas d0, d1, d2 y d3, se les asigna el valor fijo 1010 respectivamente, al cambiar los valores de a0 y a1, la salida f toma el valor de la entrada d seleccionada.

 


Figura 5.1. D0D1D2D3=1010, A0A1=00, f=1.

 


Figura 5.2. D0D1D2D3=1010, A0A1=10, f=0.

 


Figura 5.3. D0D1D2D3=1010,
A0A1=01, f=1.

 



Figura 5.4. D0D1D2D3=1010,
A0A1=11, f=0.

Ejemplo 6 Medio Sumador.

El medio sumador suma dos dígitos binarios simples A y B, denominados sumandos, y sus salidas son Suma (S) y Acarreo (C). La señal de acarreo representa un desbordamiento en el siguiente dígito en una adición de varios dígitos. El diseño más simple de medio sumador, representado a continuación, incorpora una puerta XOR para S y una puerta AND para C. Dos semisumadores pueden ser combinados para hacer un sumador completo, añadiendo una puerta OR para combinar sus salidas de acarreo. A Continuación se muestran el diagrama lógico y la tabla de verdad de este circuito.

Entradas		Salidas	
A	B	C	S
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

Tabla 6. Tabla de verdad para el medio sumador.

 

En medio sumador está construido por dos compuertas, una xor y una and.


```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- inputs and outputs statement
entity half_adder is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;  -- input
          B : in  STD_LOGIC;  -- input
          S : out std_logic;    -- Sum output
          C : out  STD_LOGIC); -- Carry output
end half_adder;

architecture Behavioral of half_adder is
begin
    C <= A and B; -- Carry
    S <= A xor B; -- Sum
end Behavioral;

```

 Con base en el diagrama lógico anterior, se describe a continuación un medio sumador en lenguaje VHDL.



Al realizar la síntesis y verificar que no hay errores se genera el análisis RTL.

Se agregan los puertos de entrada y salida.

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	IOCT Preservation
in A	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
in B	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
out C	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
out S	Output	PIN_39	1	PIN_39	3.3-V LVTTL		16mA (default)	

Para terminar, se programa la tarjeta y se comprueba la tabla de verdad del medio sumador.

 


Figura 6.1. AB=00, CS=00.

 


Figura 6.2. AB=10, CS=01.

 


Figura 6.3. AB=01, CS=01.

 


Figura 6.4. AB=11, CS=10

Ejemplo 7 Sumador Completo.

Un sumador completo suma números binarios junto con las cantidades de acarreo. Un sumador completo añade tres bits, a menudo escritos como A, B y C_{in} siendo A y B los sumandos y C_{in} el acarreo que proviene de la etapa anterior menos significativa. El sumador completo es un componente construido con la conexión en cascada de medios sumadores, que suma pares de números binarios de diferente cantidad de bits. El circuito produce una salida de dos bits, al igual que el medio sumador, denominadas acarreo de salida (C_{out}) y suma (S).

Un sumador completo se puede implementar de muchas maneras diferentes, tales como con un circuito a transistores o compuesto de compuertas. Un ejemplo de implementación es expresado con las siguientes ecuaciones:


$$\begin{cases} S &= A \oplus B \oplus C_{in} \\ C_{out} &= (A \cdot B) + C_{in} \cdot (A + B) \end{cases}$$

La tabla de verdad del sumador completo es la siguiente:

Entradas			Salidas	
A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Tabla 7.

 En esta descripción se utilizaron dos medios sumadores para crear un sumador completo como se muestra en la figura



La descripción de VHDL es la siguiente:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- inputs and outputs statement
entity full_adder is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;  -- input
           B : in  STD_LOGIC;  -- input
           C : in  STD_LOGIC;  -- input
           S : out std_logic;   -- Sum output
           Ca : out STD_LOGIC); -- Carry output
end full_adder;


architecture Behavioral of full_adder is
    signal C1,S1,C2 : std_logic := '0';
begin

    C1 <= A and B;    -- Carry of first half adder
    S1 <= A xor B;    -- Sum of first half adder
    S <= C xor S1;    -- Sum of full adder
    C2 <= C and S1;   -- Carry of second half adder
    Ca <= C1 or C2;   -- Carry of full adder

end Behavioral;

```

 Al realizar la síntesis y verificar que no hay errores se tiene el diagrama lógico que se obtiene del análisis RTL.



Se agregan los puertos de entrada y salida

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Pin Preservation
A	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
B	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
C	Input	PIN_3	1	PIN_3	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
CA	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA (default)	
S	Output	PIN_39	1	PIN_39	3.3-V LVTTL		16mA (default)	

Para finalizar se tiene la comprobación del sumador completo.

 


Figura 7.1. ABC=000, C_a S=00.

 


Figura 7.2. ABC=001, C_a S=01.

 


Figura 7.3. ABC=010, $C_a S=01$.

 


Figura 7.4. ABC=011, $C_a S=10$.

 


Figura 7.5. ABC=100, $C_a S=01$.

 


Figura 7.6. ABC=101, $C_a S=10$.

 


Figura 7.7. ABC=110, $C_a S=10$.

 



Figura 7.8. ABC=111, $C_a S=11$.

Ejemplo 8 Medio restador.

Un medio restador es un circuito combinacional que sustrae dos bits y produce su diferencia. También tiene una salida para especificar si se ha tomado un 1. Se designa el bit minuendo por x y el bit sustraendo mediante y . Para llevar a cabo $x - y$, tienen que verificarse las magnitudes relativas de x y y . Si $x \geq y$, se tienen tres posibilidades; $0 - 0 = 0$, $1 - 0 = 1$ y, $1 - 1 = 0$. El resultado se denomina bit de diferencia.

Si $x < y$, tenemos $0 - 1$ y es necesario tomar un 1 de la siguiente etapa más alta. El 1 que se toma de la siguiente etapa más alta añade dos al bit minuendo, de la misma forma que en el sistema decimal lo que se toma añade 10 a un dígito minuendo. Con el minuendo igual a 2, la diferencia llega a ser $2 - 1 = 1$. El medio restador requiere dos salidas. Una salida genera la diferencia y se denotará por el símbolo D . La segunda salida, denotada B es para la cantidad que se toma, genera la señal binaria que informa a la siguiente etapa que se ha tomado un 1. La tabla de verdad para las relaciones de entrada-salida de un medio restador ahora puede derivarse como sigue:

 Su diagrama lógico y la tabla de verdad son las siguientes:



Truth Table			
Y	X	Diff.	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Tabla 8. Tabla de verdad del medio restador.

Con el diagrama lógico la descripción es la siguiente:


```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- inputs and outputs statement
entity half_subtractor is
    Port ( X : in  STD_LOGIC; -- input
          Y : in  STD_LOGIC; -- input
          D : out std_logic; -- difference output
          B : out STD_LOGIC); -- Borrow      output
end half_subtractor;

architecture Behavioral of half_subtractor is
    signal not1 : std_logic := '0';
begin
    not1 <= not(X); -- not1 is a signal for xor gate
    B <= not1 and Y; -- Borrow
    D <= X xor Y; -- Difference
end Behavioral;

```

 El análisis RTL de la descripción anterior muestra lo siguiente:



Se agregan las entradas y salidas.

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Input Preservation
out B	Output	PIN_39	1	PIN_39	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
out D	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
in X	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
in Y	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	

Se vuelve a compilar el programa y se le carga a la tarjeta DIONE. Después se verifica que funciona correctamente.

 


Figura 8.1. XY=00, BD=01.

 


Figura 8.2. XY=10, BD=01.

 


Figura 8.3. XY=01, BD=11.

 


Figura 8.4. XY=11, BD=00.

Ejemplo 9 Restador completo.

Un restador completo es un circuito combinacional que lleva a cabo una sustracción entre dos bits, tomando en cuenta que uno de esos dos bits, ha tomado prestada una unidad del siguiente bit más significativo. Este circuito tiene tres entradas y dos salidas. Las tres entradas x , y , z , denotan al minuendo, sustraendo y a la toma previa, respectivamente. Las dos salidas, D y B , representan la diferencia y el bit que indica que se tomó prestada una unidad al siguiente bit más significativo, respectivamente.


La tabla de verdad para el circuito es como sigue:

Truth Table				
B-in	Y	X	Diff.	B-out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Los ocho renglones bajo las variables de entrada designan todas las combinaciones posibles de 1 y 0 que pueden tomar las variables binarias. Los 1 y 0 para las variables de salida están determinados por la sustracción de $x - y - z$. Las combinaciones que tienen salida de toma $z = 0$ se reducen a las mismas cuatro condiciones del medio sumador.

Para $x = 0$, $y = 0$ y $z = 1$, tiene que tomarse un 1 de la siguiente etapa, lo cual hace $B = 1$ y añade 2 a x . Ya que $2 - 0 - 1$, $D = 1$. Para $x = 0$ y $yz = 11$, necesita tomarse otra vez, haciendo $B = 1$ y $x = 2$. Ya que $2 - 1 - 1 = 0$, $D = 0$. Para $x = 1$ y $yz = 01$, se tiene $x - y - z = 0$, lo cual hace $B = 0$ y $D = 0$. Por último, para $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$, tiene que tomarse 1, haciendo $B = 1$ y $x = 3$ y, $3 - 1 - 1 = 1$, haciendo $D = 1$.

 En la siguiente figura se muestra el diagrama a bloques del restador completo.




La descripción del restador completa es la siguiente:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--inputs and outputs statment.
entity full_subtractor is
    port ( X : in STD_LOGIC;
          Y : in STD_LOGIC;
          Z : in STD_LOGIC;
          D : out STD_LOGIC;
          B : out STD_LOGIC);
end full_subtractor;

architecture behavioral of full_subtractor is
    signal not1, not2, B1, B2, D1 : std_logic := '0';
begin
    not1 <= not(x); --not1 is a signal for and gate one.
    B1 <= not1 and Y; --Borrow B1 is the output of first half subtractor.
    D1 <= X xor Y; --Difference D1 is the output of first half subtractor.
    not2 <= not(D1); --not2 is a signal for and gate two.
    B2 <= not2 and Z; --Borrow B2 is the output of second half subtractor.
    D <= D1 xor Z; --Difference D2 is the output of full subtractor.
    B <= B1 or B2; --Borrow B is the output of full subtractor.
end behavioral;

```

 

El análisis RTL es el siguiente, muestra el diagrama lógico del restador completo.

Se agregan los puertos de entras y salidas correspondientes.

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Pin Protection
B ^{out}	Output	PIN_39	1	PIN_39	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
D ^{out}	Output	PIN_41	1	PIN_41	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
X ⁱⁿ	Input	PIN_3	1	PIN_3	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
Y ⁱⁿ	Input	PIN_2	1	PIN_2	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	
Z ⁱⁿ	Input	PIN_1	2	PIN_1	3.3-V LVTTL		16mA ...ault)	

Ahora se carga el archivo a la tarjeta DIONE y se verifica el funcionamiento del código.

 


Figura 9.1. ZYX=000, DB=00.

 


Figura 9.2. ZYX=001, DB=10.

 


Figura 9.3. ZYX=010, DB=11.

 


Figura 9.4. ZYX=011, DB=00.

 


Figura 9.5. ZYX=100, BD=11.

 


Figura 9.6. ZYX=101, DB=00.

 


Figura 9.7. ZYX=110, DB=01.

 


Figura 9.1. ZYX=111, DB=11.

Referencias

MAX II Device Hand Book, Altera.

Historial de revisión

Fecha y revisión	Revisó	Cambios realizados
24/03/2019	Ing. Ricardo Alberto Villegas Pantoja. Ing. David Alonso Tapia Abrego.	Primera publicación
03/10/2019	Ing. José Luis Molina Olivera.	Correcciones y redacción general.

Elaborado por:

Ing. Rodrigo Ismael Barrera Bernabel.
Ing. José Luis Molina Olivera.
Ing. Carlos Edoardo Manzano Fragoso.
Ing. David Alonso Tapia Abrego.

NIBBLUX TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.